

САДРЖАЈ

1. ВЕЖБА: Кондензатор и завојница у колима једносмерне струје	1
2. ВЕЖБА: Операциони појачавач	11
3. ВЕЖБА: Мерење аналогних и дигиталних величина.....	25
4. ВЕЖБА: Стабилизатор напона	37
5. ВЕЖБА: Струјно-напонска карактеристика диоде.....	45
6. ВЕЖБА: Једнофазно и двофазно полуталасно усмеравање.....	55
Прилог 1 Табеле истинитости за две улазне и једну излазну променљиву	67
Прилог 2 Програмски пакет за симулацију електричних кола уз помоћ рачунара - <i>PSpice 9.1</i>	71